
Design of Analog CMOS Integrated Circuits


<Chapter 5>

Passive and Active Current Mirrors

양병도

5.1 Basic current mirrors

□ Application

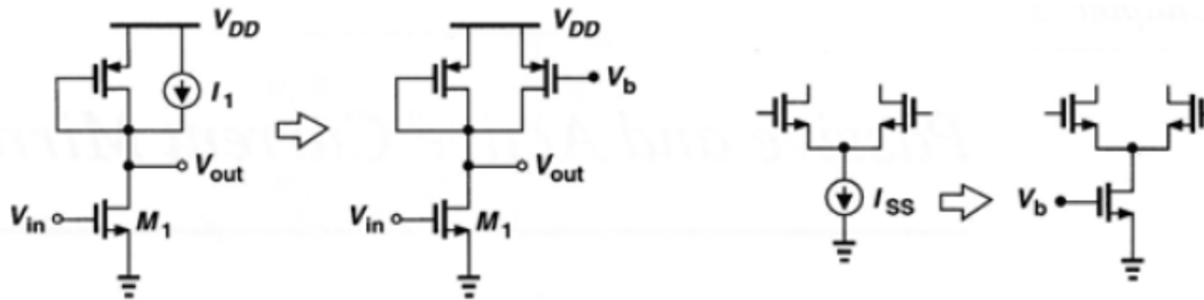


□ resistive divider 를 사용한 current source

- ✓ 단점: I_{out} 이 power supply, process, temperature에 영향 받음 → 사용하기 어렵다.


- $V_{DD}, V_{TH} \sim 100\text{mV}$ 변함 → I_{out} 변함
- μ_n, V_{TH} 는 온도에 따라 변함 → I_{out} 변함
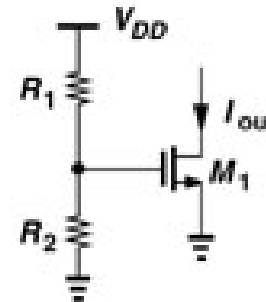
$$I_{OUT} \approx \frac{\mu_n C_{ox}}{2} \frac{W}{L} \left(\frac{R_2}{R_2 + R_1} V_{DD} - V_{TH} \right)^2$$




□ Basic current mirrors

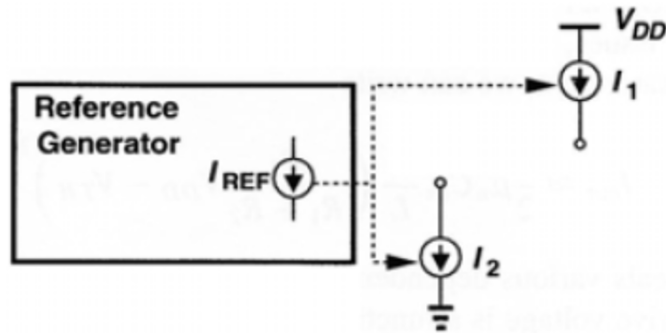
- ✓ 안정적인 reference current (I_{REF}) 를 만들고 이를 사용하여 여러 개의 current source를 복사한다.



□ 어떻게 복사하는가? ($I_{out}=I_{REF}$?)

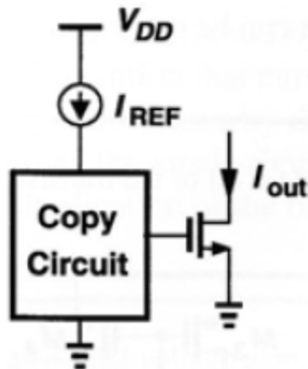

□ 어떻게 복사하는가? ($I_{out}=I_{REF}$?)

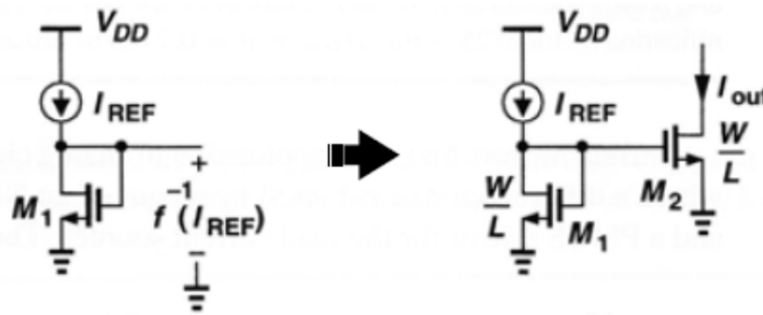


$$I_{REF} = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \left(\frac{W}{L} \right)_1 (V_{GS} - V_{TH})^2$$

$$I_{out} = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \left(\frac{W}{L} \right)_2 (V_{GS} - V_{TH})^2$$

$$I_{out} = \frac{(W/L)_2}{(W/L)_1} I_{REF}$$


- ✓ $\lambda=0$ 가정 (channel length modulation 무시)
- ✓ (1) $(W/L)_1$ 과 $(W/L)_2$ 를 조절에서 만들 수 있다.
 - $(W/L)_1 = 100 = (W/L)_2 \rightarrow I_{out} = I_{REF}$
 - $(W/L)_1 = 100, (W/L)_2 = 200 \rightarrow I_{out} = 2I_{REF}$
- ✓ PVT (process, voltage, temperature)의 영향이 서로 상쇄된다.
 - 안정적 $I_{REF} \rightarrow$ 안정적 I_{out}
- ✓ 보통은 L 은 고정하고 W 만 변화시킨다.
 - L 변경 $\rightarrow L' = L - 2L_D \rightarrow$ ratio 변화가 일정하지 않음
 - V_{TH} 변경 (short channel device)

□ current mirror 예

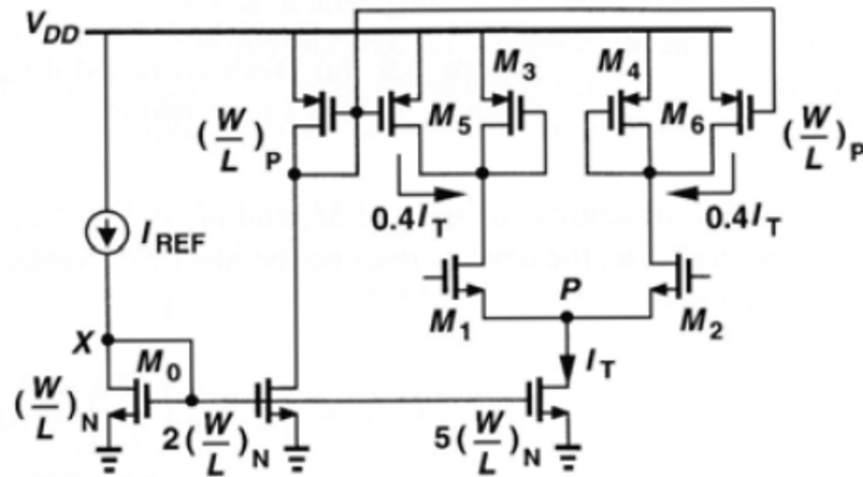

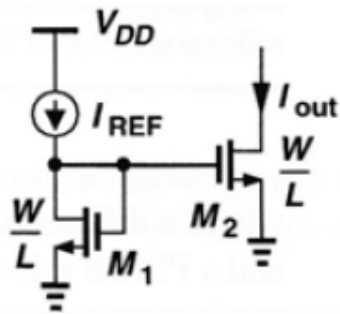5.2 Cascode current mirrors

❑ Current mirror @ $\lambda \neq 0$ (channel length modulation 고려)



$$I_{D1} = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \left(\frac{W}{L} \right)_1 (V_{GS} - V_{TH})^2 (1 + \lambda V_{DS1})$$


$$I_{D2} = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \left(\frac{W}{L} \right)_2 (V_{GS} - V_{TH})^2 (1 + \lambda V_{DS2})$$

$$V_{DS1} = V_{GS1} = V_{GS2} \neq V_{DS2}$$

$$\frac{I_{D2}}{I_{D1}} = \frac{(W/L)_2}{(W/L)_1} \cdot \frac{1 + \lambda V_{DS2}}{1 + \lambda V_{DS1}} \rightarrow \lambda \neq 0 \text{의 문제 해결 방법?}$$


❑ Cascode current source

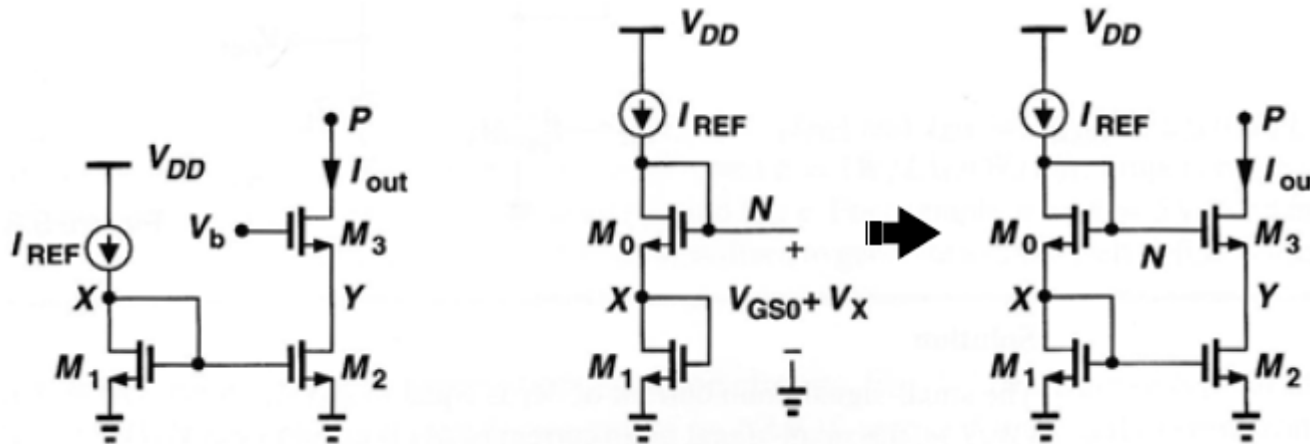- ✓ channel-length modulation 영향을 줄일 수 있다.



- ✓ $V_Y = V_X$ 가 되도록 하는 V_b ?
- ✓ If $\frac{(W/L)_3}{(W/L)_0} = \frac{(W/L)_2}{(W/L)_1}$
- ✓ $\rightarrow V_{GS3} = V_{GS0}$ and $V_X = V_Y$.


□ Cascode mirror 에서의 voltage headroom

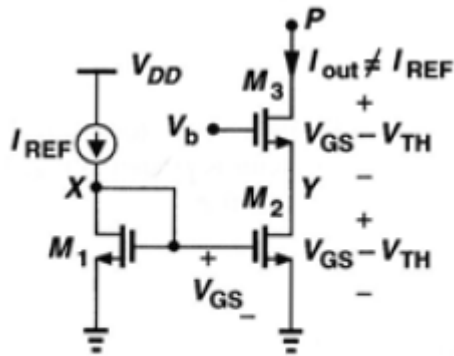

(a)

$$V_X \neq V_Y$$

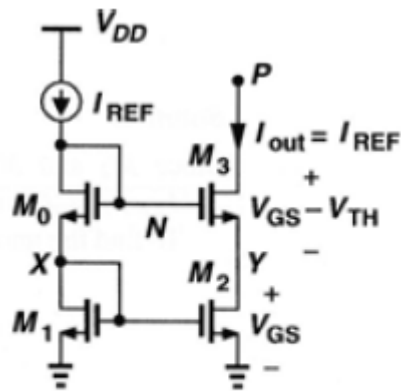V_b 값을 잘 조절하면 $2\Delta V$ 까지 내려갈 수 있다.
그러나, $V_X \neq V_Y$ 이므로 $I_{out} \neq I_{REF}$



(b)


$$V_X = V_Y$$

$$\begin{aligned} V_{P,min} &= V_N - V_{TH} = V_{GS0} + V_{GS1} - V_{TH} \\ &= (V_{GS0} - V_{TH}) + (V_{GS1} - V_{TH}) + V_{TH} \end{aligned}$$

$$V_p = 2\Delta V + V_{TH}$$


V_{TH} 만큼 증가 → 해결 방법?

□ Low-voltage cascode mirror

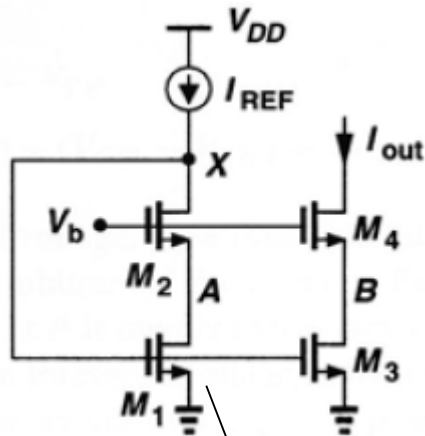

$$\text{If } V_b = V_{GS2} + (V_{GS1} - V_{TH1}) = V_{GS4} + (V_{GS3} - V_{TH3})$$
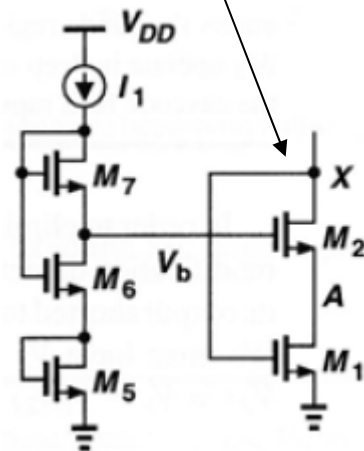
$$\begin{aligned} V_{out} &\geq V_b - V_{TH4} \\ &= (V_{GS2} - V_{TH4})^+ = (V_{GS1} - V_{TH1}) \\ &= 2\Delta V \end{aligned}$$




$$I_1 = I_{REF} \text{ 이기 위해서는 } V_{GS5} \approx V_{GS2}$$

$$M_7: \text{ large } (W/L)_7, \text{ so that } V_{GS7} \approx V_{TH7}$$

$$\therefore V_{DS6} \approx V_{GS6} - V_{TH7}$$

$$V_b = V_{GS5} + V_{GS6} - V_{TH7}$$

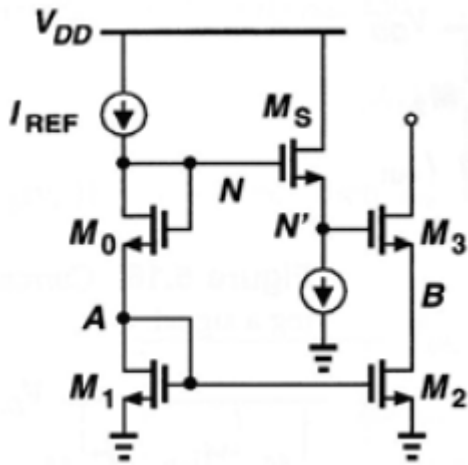□ Low-voltage cascode using a source follower level shifter



M_S 를 통해 흐르는 전류가 매우 작다면 $I_D \approx 0$

$$V_{GSS} \approx V_{THS} \approx V_{TH3}$$

$$V_N' \approx V_N - V_{TH3}$$

$$V_B = V_{GS1} + V_{GS0} - V_{TH3} - V_{GS3}$$

$$= V_{GS1} - V_{TH3}$$

M_2 is at the edge of the triode region


$$V_{DS2} \neq V_{DS1}$$

Body effect를 고려하면

M_S 이 saturation에 있다고 확신하기 힘들다.

5.3 Active current mirrors

□ 저항 대신 current source 이용

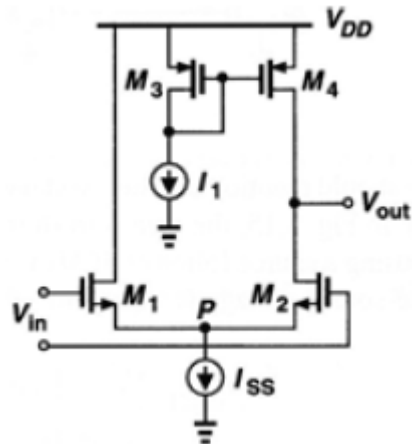

Assuming $\gamma = 0$


$$\begin{aligned} G_m &= \frac{I_{out}}{V_{in}} \\ &= \frac{g_{m1} V_{in} / 2}{V_{in}} \\ &= \frac{g_{m1}}{2} \end{aligned}$$

$$|A_v| = G_m R_{out}$$


$$\begin{aligned} R_{out1} &= (1 + g_{m2} r_{o2})(1 / g_{m1}) + r_{o2} \\ &= 2r_{o2} + 1 / g_{m1} \\ &\approx 2r_{o2} \end{aligned}$$

Thus, $R_{out} \approx (2r_{o2}) || r_{o4}$

$$|A_v| \approx \frac{g_{m1}}{2} [(2r_{o2}) || r_{o4}]$$

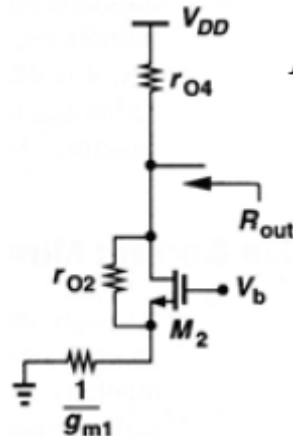


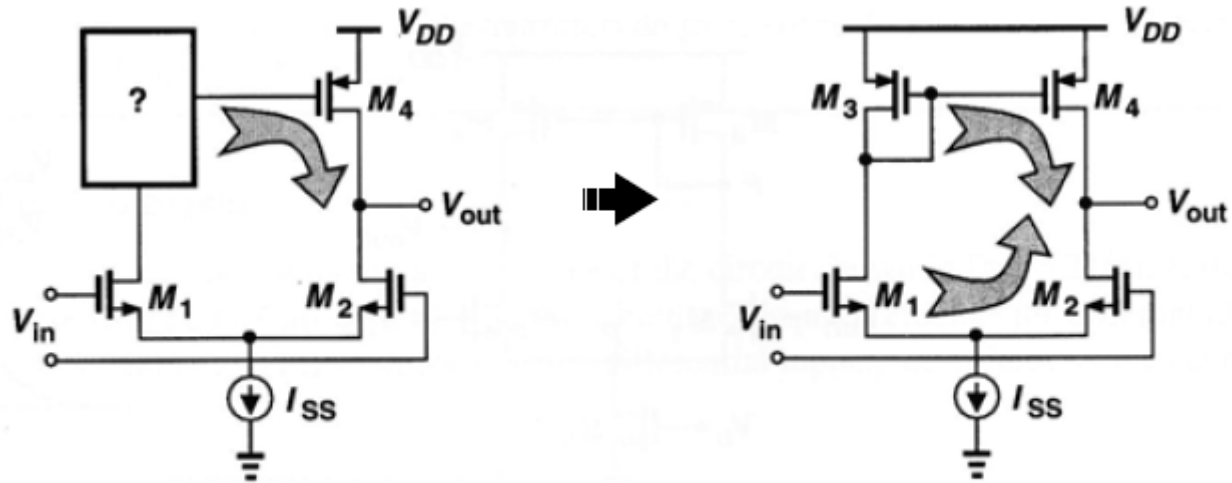□ Differential pair with active current mirrors




M_3 and M_4 are identical.

□ Large-signal analysis

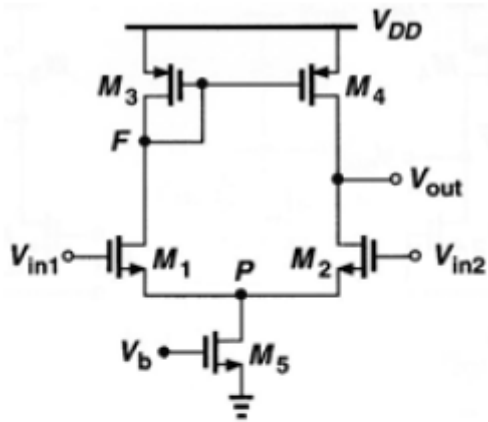

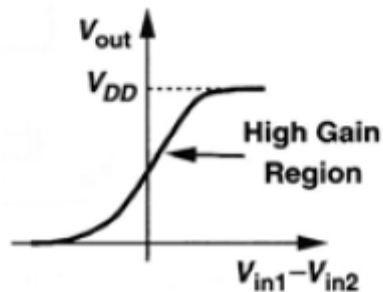- (1) $V_{in1} \ll V_{in2} \rightarrow M1 \text{ 'off'} \rightarrow M3 \text{ \& } M4 \text{ 'off'}$
 $\rightarrow M2 \text{ \& } M5 \text{ 'on'} \rightarrow V_{out} = 0 \rightarrow M2 \text{ \& } M5 \text{ triode}$
- (2) $V_{in1} \uparrow \text{ \& } V_{in2} \downarrow \rightarrow V_{in1} \approx V_{in2} \rightarrow \text{high gain}$
- (3) $V_{in1} > V_{in2} \rightarrow I_{D1}, I_{D3}, I_{D4} \uparrow, I_{D2} \downarrow \rightarrow V_{out} \uparrow$
 $\rightarrow M4 \text{ triode}$
- (4) $V_{in1} \gg V_{in2} \rightarrow M2 \text{ 'off'} \rightarrow M4 \text{ deep triode } I_{D4} \approx 0$
 $\rightarrow V_{out} = V_{DD}$




Input common mode 전압?

- $\rightarrow M2$ 가 saturation 이려면 $V_{out} \geq V_{in,CM} - V_{TH}$
- $\rightarrow \text{Output swing} \uparrow V_{in,CM} \downarrow$
- $\rightarrow V_{in,CM,min} = V_{GS1,2} + V_{DS5,min}$

□ Small-signal analysis (1)



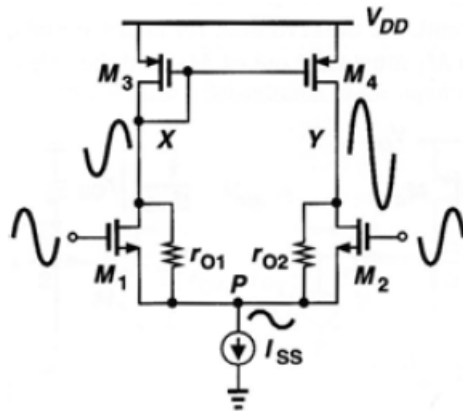
✓ Asymmetric swings, $P \rightarrow$ virtual ground.



$$\begin{cases} I_{D1} = |I_{D3}| = |I_{D4}| = \frac{g_{m1}V_{in}}{2} \\ I_{D2} = -\frac{g_{m2}V_{in}}{2} \end{cases}$$

$$\Rightarrow I_{out} = I_{D2} + I_{D4} = -g_{m1,2}V_{in}$$

$$\therefore |G_m| = g_{m1,2}$$

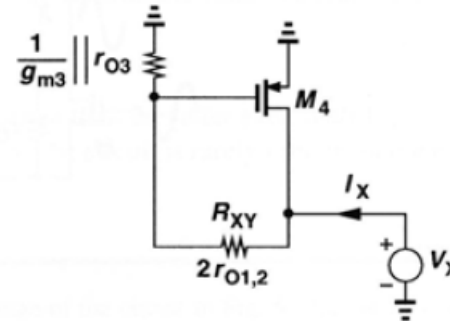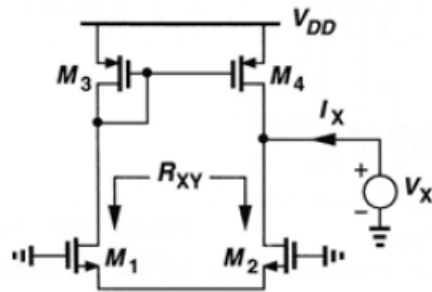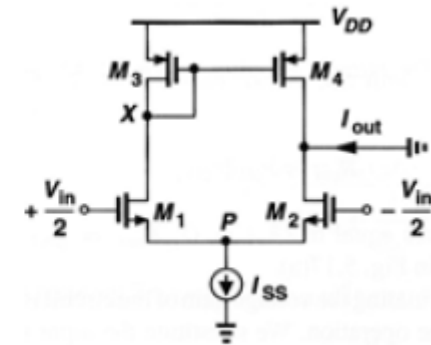




$$I_X = 2 \frac{V_X}{2r_{o1,2} + \frac{1}{g_{m3}} \parallel r_{o3}} + \frac{V_X}{r_{o4}}$$

where the factor 2 accounts for current copying action of M_3 and M_4 .

For $2r_{o1,2} \gg (1/g_{m3}) \parallel r_{o3}$, we have $R_{out} \approx r_{o2} \parallel r_{o4}$


$$|A_v| = G_m R_{out} = g_{m1,2} (r_{o2} \parallel r_{o4})$$

□ Small-signal analysis (2)

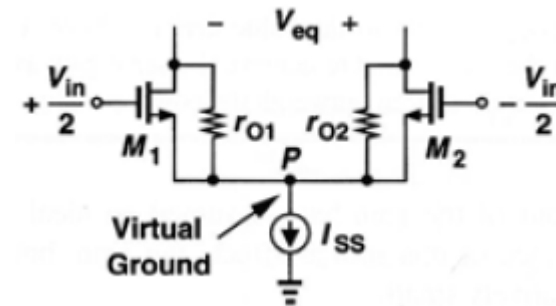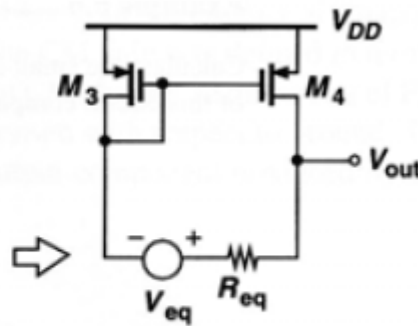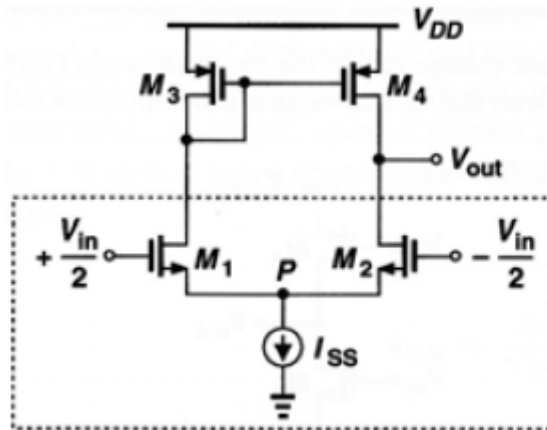

$$V_{eq} = g_{m1,2} r_{o1,2} V_{in}$$

$$R_{eq} = 2 r_{o1,2}$$

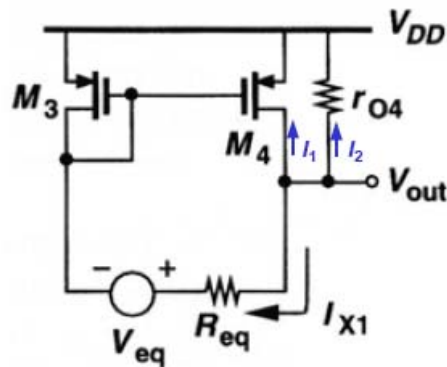


$$I_{X1} = \frac{V_{out} - g_{m1,2} r_{o1,2} V_{in}}{2r_{o1,2} + \frac{1}{g_{m3}} \parallel r_{o3}}$$

$$I_{X1} + \underbrace{\frac{V_{out} - g_{m1,2} r_{o1,2} V_{in}}{2r_{o1,2} + \frac{1}{g_{m3}} \parallel r_{o3}} \cdot \frac{r_{o3}}{r_{o3} + \frac{1}{g_{m3}}}}_{I_1} + \underbrace{\frac{V_{out}}{r_{o4}}}_{I_2} = 0$$

$$2r_{o1,2} \gg (1/g_{m3,4}) \parallel r_{o3,4}$$

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{g_{m1,2} r_{o3,4} r_{o1,2}}{r_{o1,2} + r_{o3,4}} = \underline{g_{m1,2} (r_{o1,2} \parallel r_{o3,4})}$$

□ Common-mode 특성

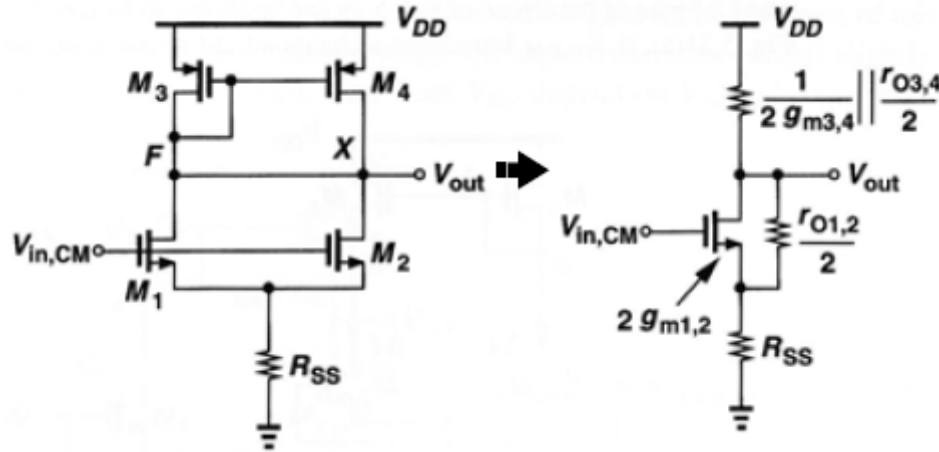

$$A_{CM} \approx - \frac{\frac{1}{2g_{m3,4}} \parallel \frac{r_{o3,4}}{2}}{\frac{1}{2g_{m1,2}} + R_{SS}} \quad \leftarrow R_{o1,2,3,5} \text{를 무시}$$

$$= - \frac{1}{1 + 2g_{m1,2}R_{SS}} \cdot \frac{g_{m1,2}}{g_{m3,4}}$$

$$CMRR = \left| \frac{A_{DM}}{A_{CM}} \right| = g_{m1,2} (r_{o1,2} \parallel r_{o3,4}) \frac{g_{m3,4} (1 + 2g_{m1,2}R_{SS})}{g_{m1,2}} = \underline{(1 + 2g_{m1,2}R_{SS}) g_{m3,4} (r_{o1,2} \parallel r_{o3,4})}$$